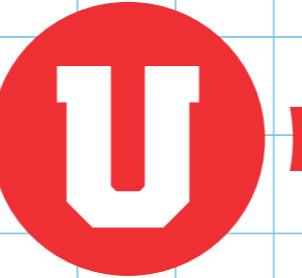



2.ÜNİTE



# AYT Temel ve Orta Düzey Fizik Soru Bankası

Sığaçlar

OKTAY KURT

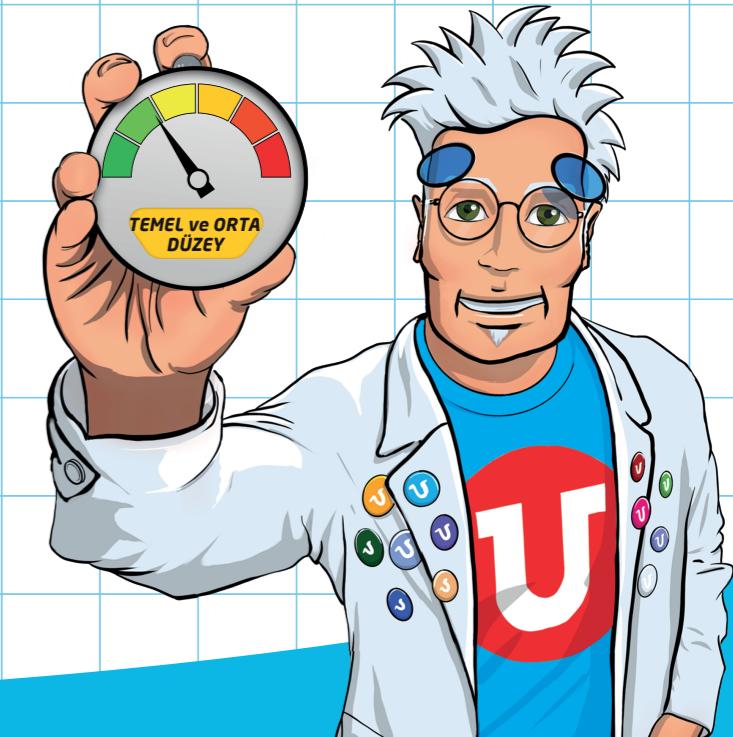

# SİĞAÇLAR

## Sığa (Kapasite)

## Sığaç (Kondansatör)



YAYINLARI

# Sığaçlar




→ Ayt'de

son üç yılda hiç soru gelmedi.

En son 2017'de iki soru geldi.

# Sığa (Kapasite)


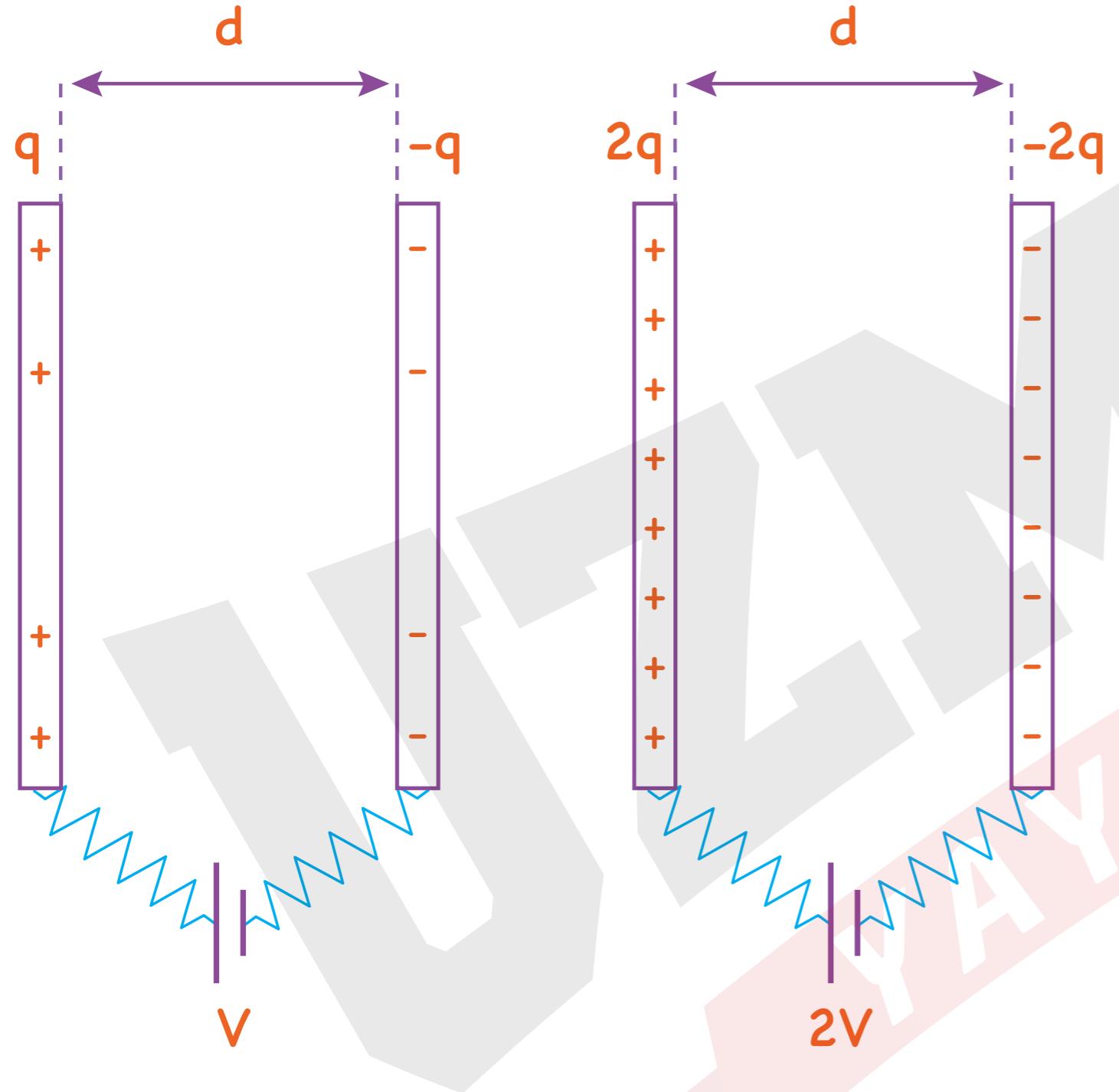


→ İletken maddelerin yük depolayabilme ölçüsüne sığa denir.

$$C = \frac{q}{V}$$

Coulomb → Volt  
Farad

## Örnek:

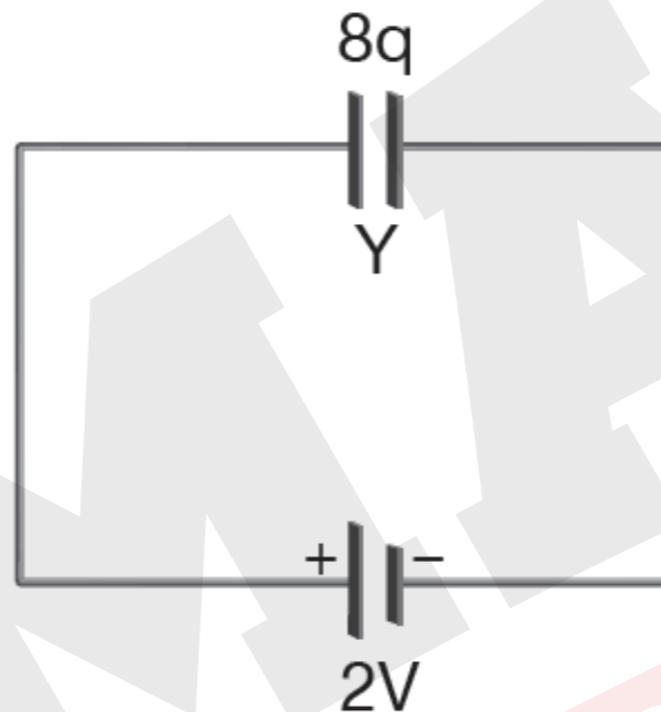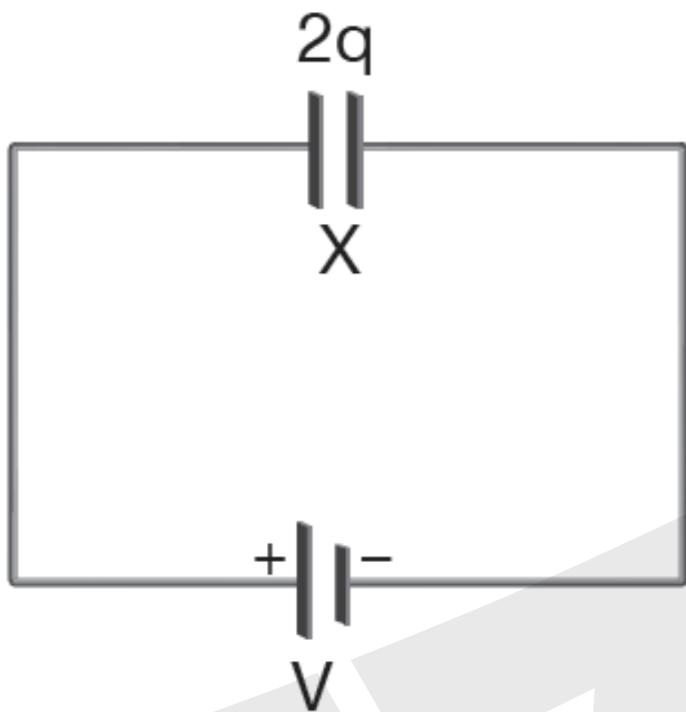

Potansiyel farkları  $V$ ,  $2V$  olan üreteçlere bağlanmış  $X$  ve  $Y$  sığaçlarından  $X$  sığacı  $2q$ ,  $Y$  sığacı ise  $8q$  kadar yükleniyor.

Buna göre, sığaçların sığaları oranı  $\frac{C_X}{C_Y}$  kaçtır?

A)  $\frac{1}{8}$

B)  $\frac{1}{6}$




C)  $\frac{1}{4}$

D)  $\frac{1}{3}$

E)  $\frac{1}{2}$
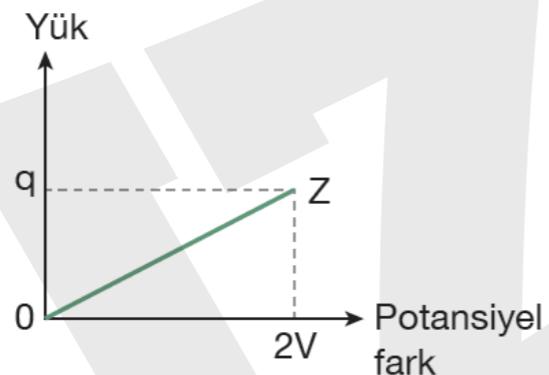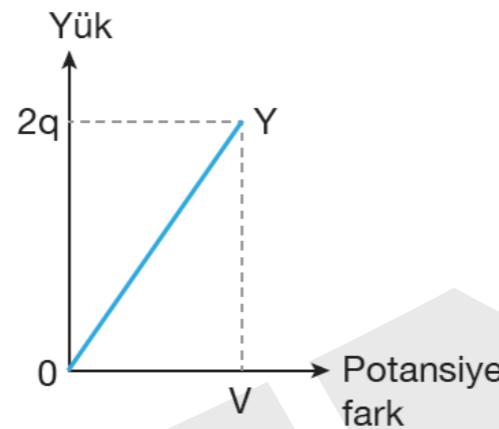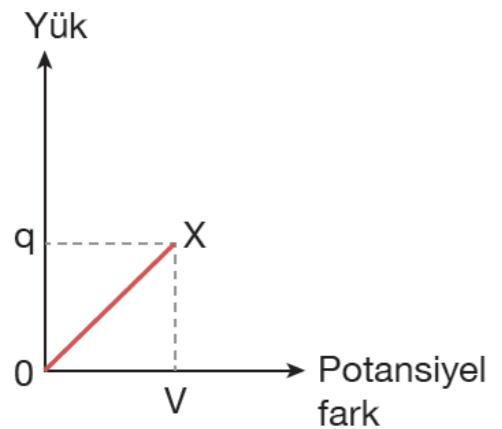
## Örnek:


X, Y, Z sığaçlarının yük – levhaları arası potansiyel fark grafikleri şekildeki gibidir.



Buna göre, bu sığaçların sığaları  $C_X$ ,  $C_Y$ ,  $C_Z$  arasındaki ilişki nedir?

- A)  $C_X = C_Y < C_Z$
- C)  $C_X < C_Z < C_Y$
- B)  $C_X = C_Z < C_Y$
- D)  $C_Y < C_Z < C_X$
- E)  $C_Z < C_X < C_Y$


## Örnek:

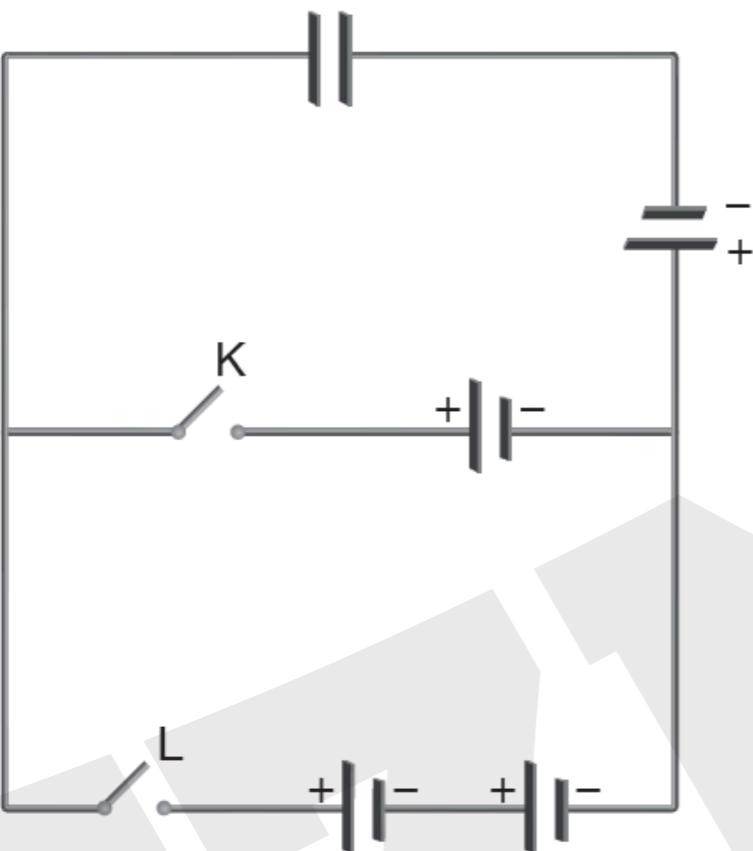

Özdeş üreteçlerle kurulmuş şekildeki devrede sığacın yükü yalnız K anahtarı kapatıldığında  $q_K$ , yalnız L anahtarı kapatıldığında  $q_L$ 'dır.

Buna göre,  $\frac{q_K}{q_L}$  oranı kaçtır?

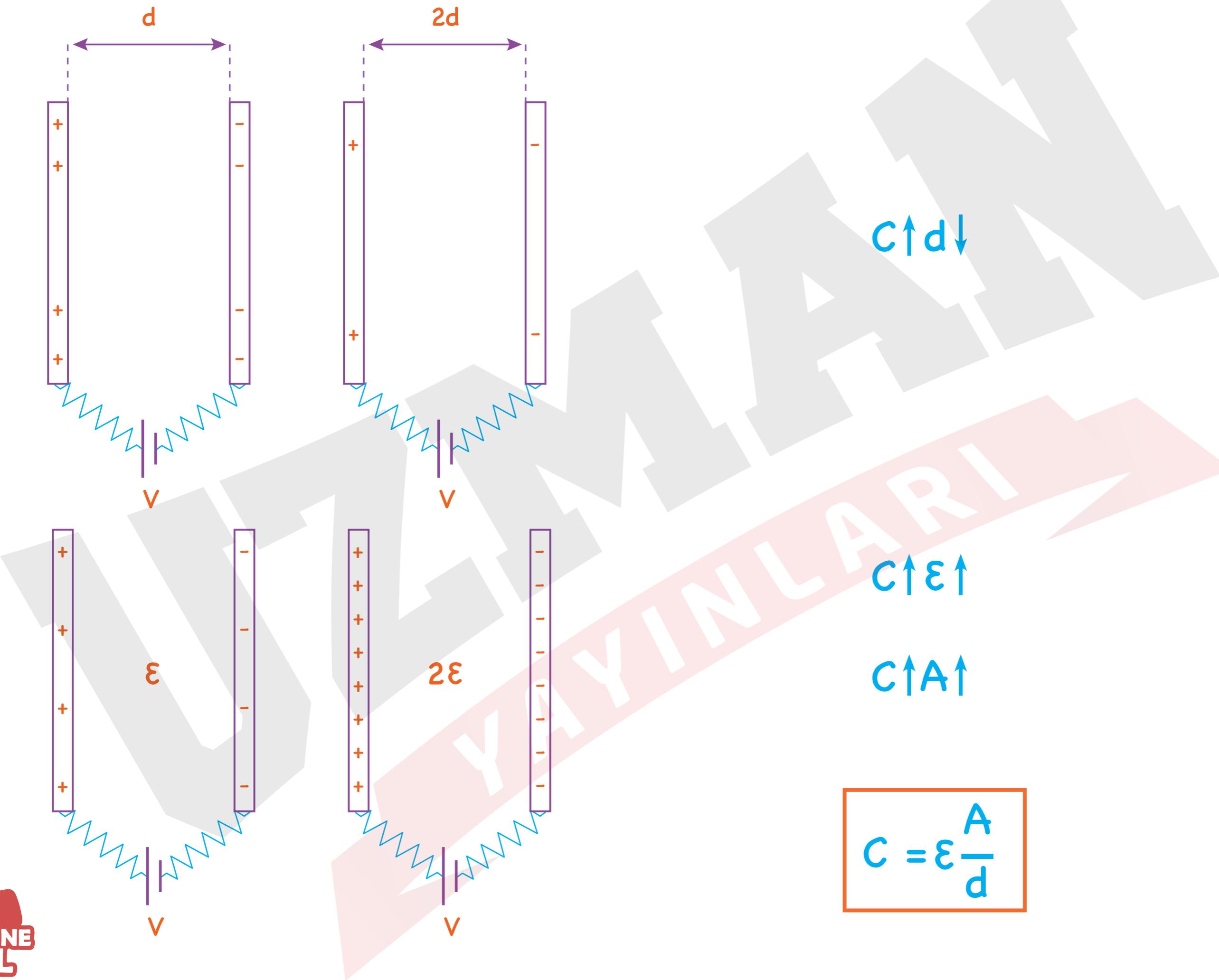- A)  $\frac{1}{3}$
- B)  $\frac{1}{2}$
- C)  $\frac{2}{3}$
- D)  $\frac{3}{2}$
- E) 2



## Örnek:


Aralarında  $d$  kadar uzaklık bulunan ve yüzey alanı  $A$  olan yüklü paralel levhalar arasında hava vardır. Bu durumda levhaların arasındaki havanın elektriksel geçirgenliği  $\epsilon$ , levhaların sığası  $C$ 'dir.

**Levhalar arasındaki uzaklık dört katına çıkarılıp, levhaların arasına elektriksel geçirgenliği  $2\epsilon$  olan bir yalıtkan konulursa levhaların sığası kaç C olur?**

- A)  $\frac{1}{4}$
- B)  $\frac{1}{2}$
- C) 1
- D) 2
- E) 4
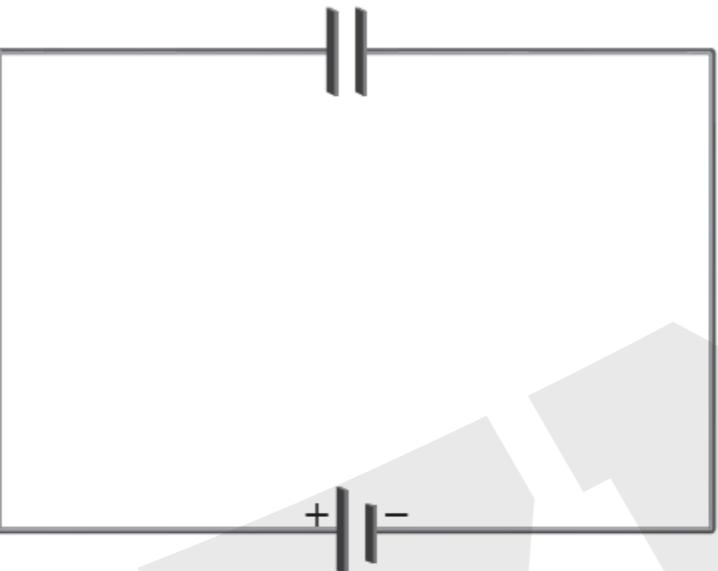
## Örnek:

Hava ortamındaki bir sığaç bir üretece şekildeki gibi bağlanmıştır.



Sığacın levhaları arasına dielektrik katsayısı havanınkinden daha büyük bir madde konulursa sığacın,


- I. sığa,
- II. uçları arasındaki potansiyel fark,
- III. elektrik yükü

niceliklerinden hangileri artar?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) II ve III
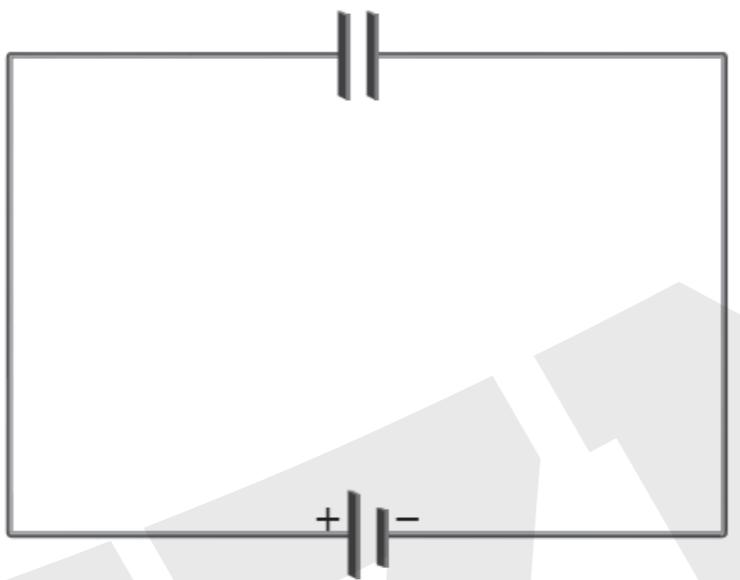
## Örnek:

Bir sığaç, potansiyel farkı  $V$  olan bir üreteçle şekildeki gibi yüklenikten sonra levhaları birbirine yaklaştırılıyor.



Buna göre sığacın,


- I. Sığası artar.
- II. Levhalar arası potansiyel fark artar.
- III. Yükü artar.

yargılardan hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III
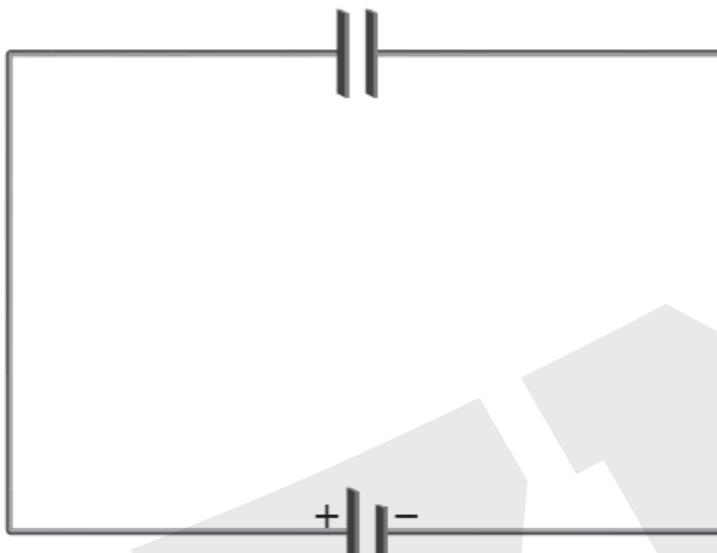
## Örnek:

Bir sığaç bir üreteçle şekildeki gibi yüklenikten sonra üreteçle bağlantısı kesilip levhaları birbirine yaklaştırılıyor.



Buna göre sığacın,

- I. Sığası artar.
- II. Levhaları arasındaki potansiyel fark azalır.
- III. Yükü değişmez.

yargılardan hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

# Sığaç (Kondansatör)

- Elektrik yükü dolayısıyla elektriksel potansiyel enerji depolar.

